MIDN McKenzie Eshleman

221938

SY303 3321

Project 1: Gate Diagrams

1. DMux

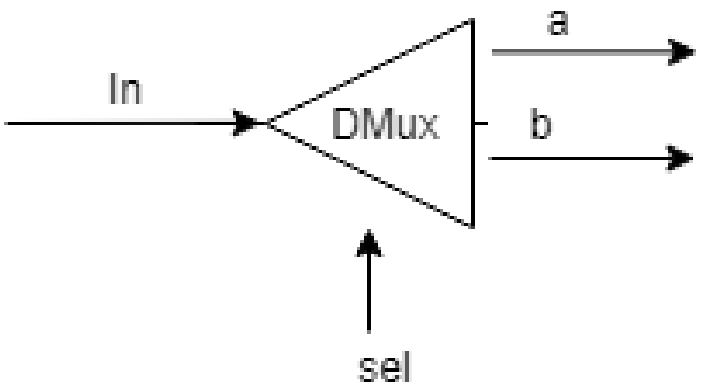

2. Not16

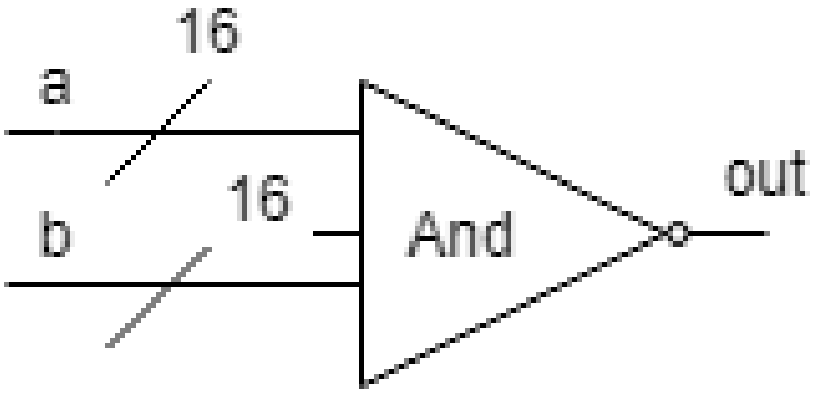

3. And16

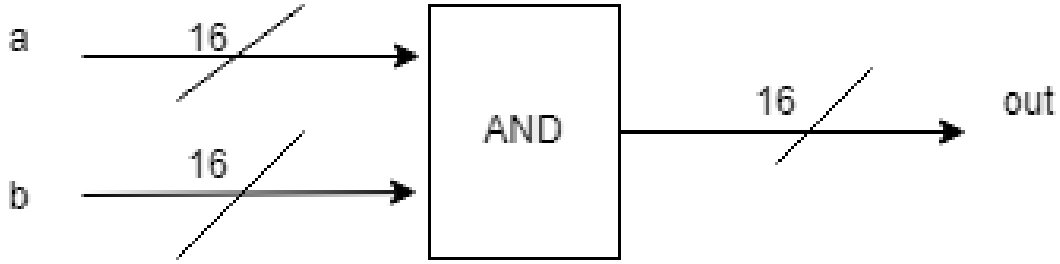

4. Or8Way

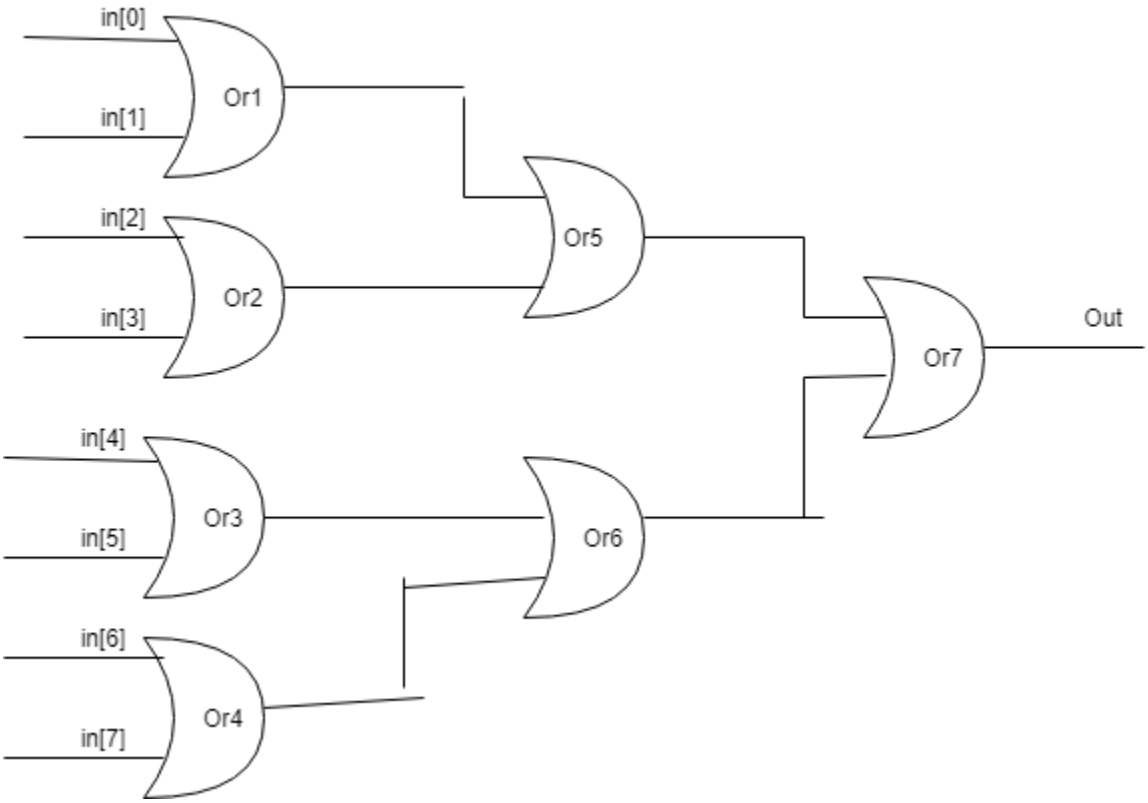

5. Mux16

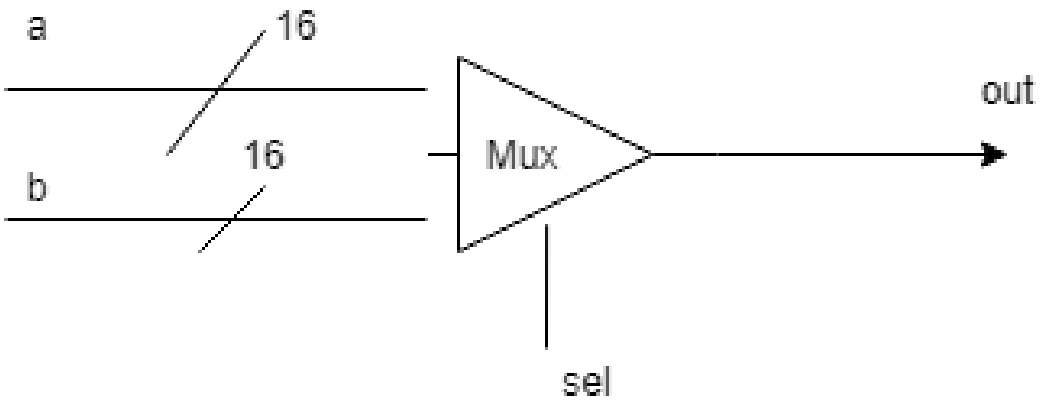

6. Mux4Way16

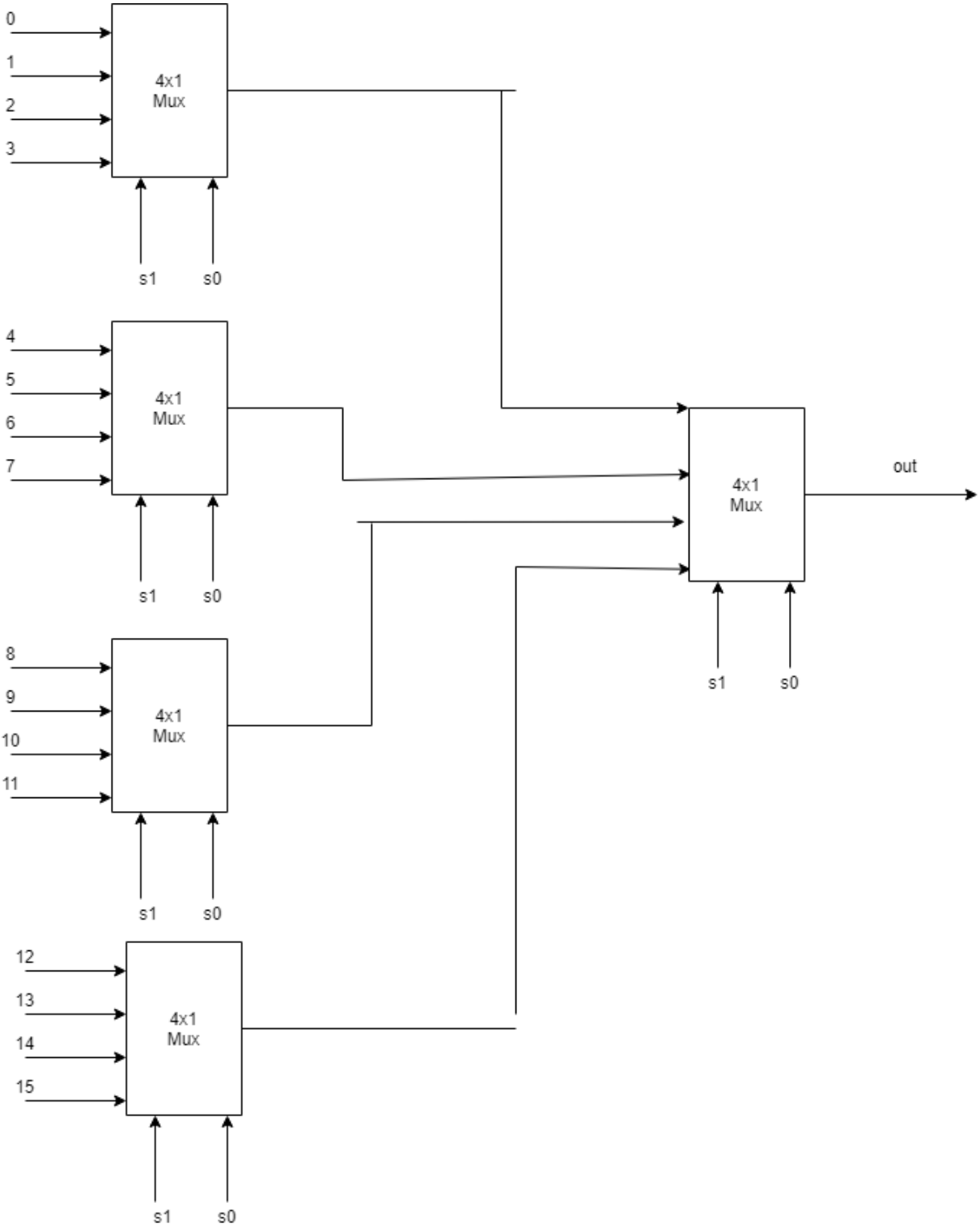
0
1
2
3
4x1
Mux
s1
s0
4
5
6
7
4x1
Mux
s1
s0
8
9
10
11
4x1
Mux
s1
s0
12
13
14
15
4x1
Mux
s1
s0
4x1
Mux
s1
s0
out
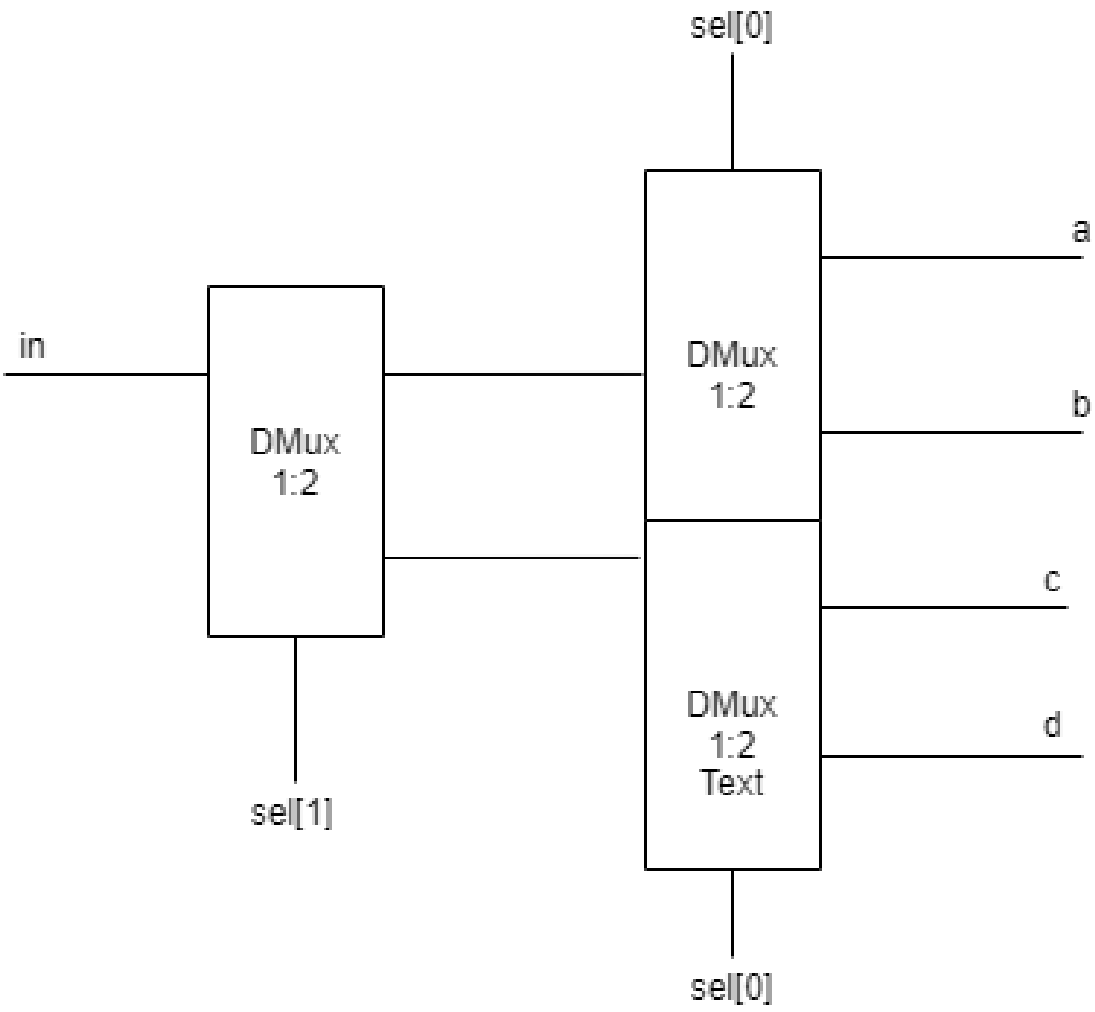
7. DMux4Way